

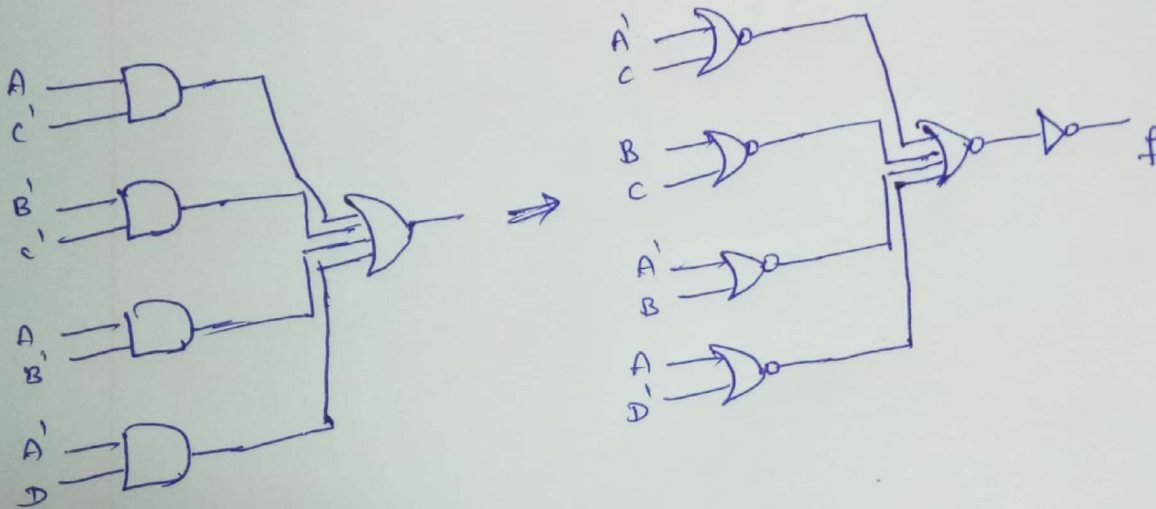


K-MAP - 1 MARK
 EXPRESSION - 1 MARK
 CIRCUIT/DIAGRAM - 1 MARK

$$F = AC' + BC' + AB + A'D$$

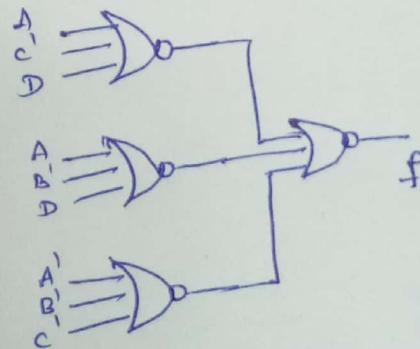

[α]

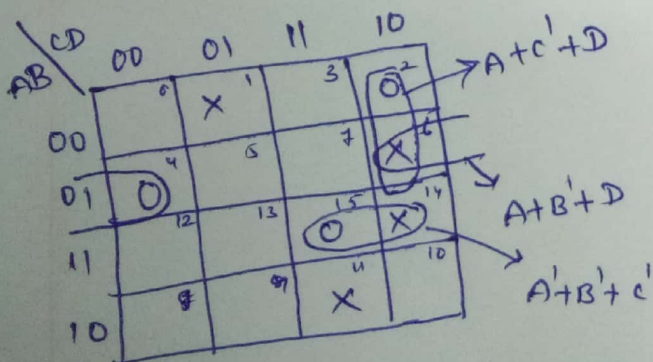

$$F = (A+C'+D)(A+B'+D)(A'+B'+C')$$